
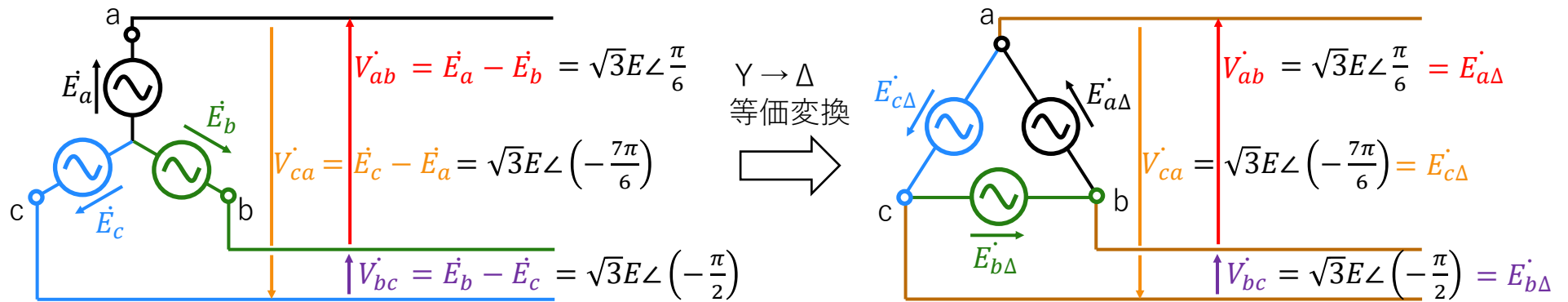


三相交流 (8) 《三相交流電源のY→Δ変換》

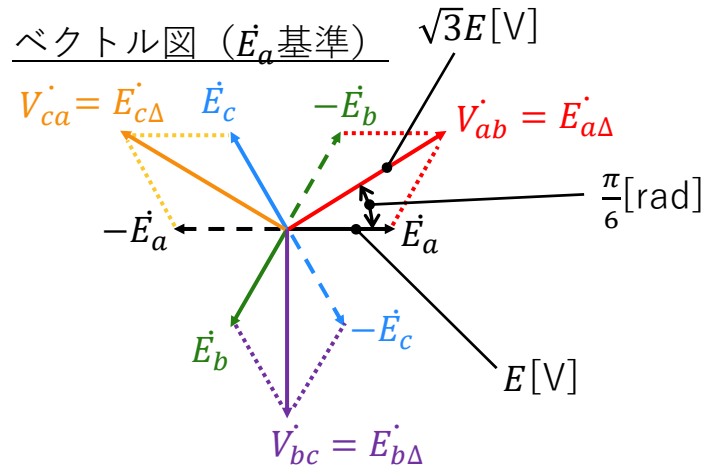

Y結線の相電圧

$$\begin{cases} \dot{E}_a = E \angle 0 \\ \dot{E}_b = E \angle \left(-\frac{2\pi}{3}\right) \\ \dot{E}_c = E \angle \left(-\frac{4\pi}{3}\right) \end{cases}$$




Δ結線に変換した相電圧

$$\begin{cases} \dot{E}_{a\Delta} = \sqrt{3}E \angle \frac{\pi}{6} \\ \dot{E}_{b\Delta} = \sqrt{3}E \angle \left(-\frac{\pi}{2}\right) \\ \dot{E}_{c\Delta} = \sqrt{3}E \angle \left(-\frac{7\pi}{6}\right) \end{cases}$$


Y結線からΔ結線に変換した相電圧は、大きさが $\sqrt{3}$ 倍となり、位相が $\frac{\pi}{6}$ [rad]進む

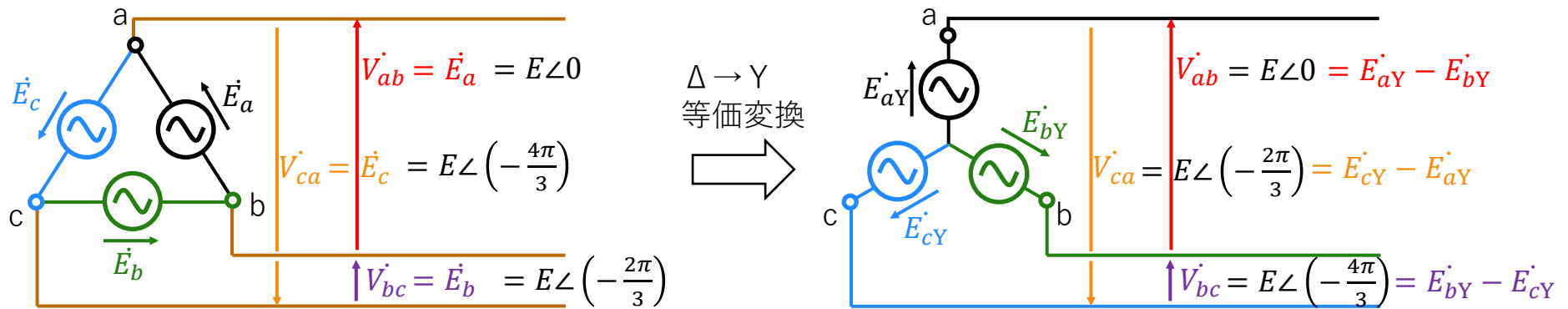三相交流 (9) 《三相交流電源の  $\Delta \rightarrow Y$  変換》



$\Delta$  結線の相電圧
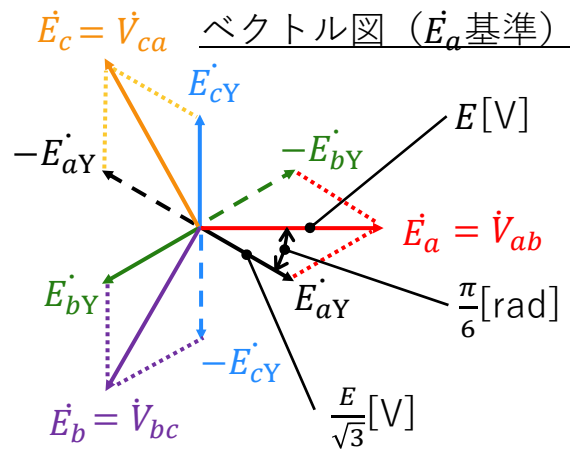
$$\begin{cases} \dot{E}_a = E \angle 0 \\ \dot{E}_b = E \angle \left(-\frac{2\pi}{3}\right) \\ \dot{E}_c = E \angle \left(-\frac{4\pi}{3}\right) \end{cases}$$




Y 結線に変換した相電圧

$$\begin{cases} \dot{E}_{aY} = \frac{E}{\sqrt{3}} \angle \left(-\frac{\pi}{6}\right) \\ \dot{E}_{bY} = \frac{E}{\sqrt{3}} \angle \left(-\frac{5\pi}{6}\right) \\ \dot{E}_{cY} = \frac{E}{\sqrt{3}} \angle \left(-\frac{3\pi}{2}\right) \end{cases}$$

$\Delta$  結線から Y 結線に変換した相電圧は、大きさが  $\frac{1}{\sqrt{3}}$  倍となり、位相が  $\frac{\pi}{6}$  [rad] 遅れる

三相交流 (10) 《Y 電源 - Δ 負荷 接続》

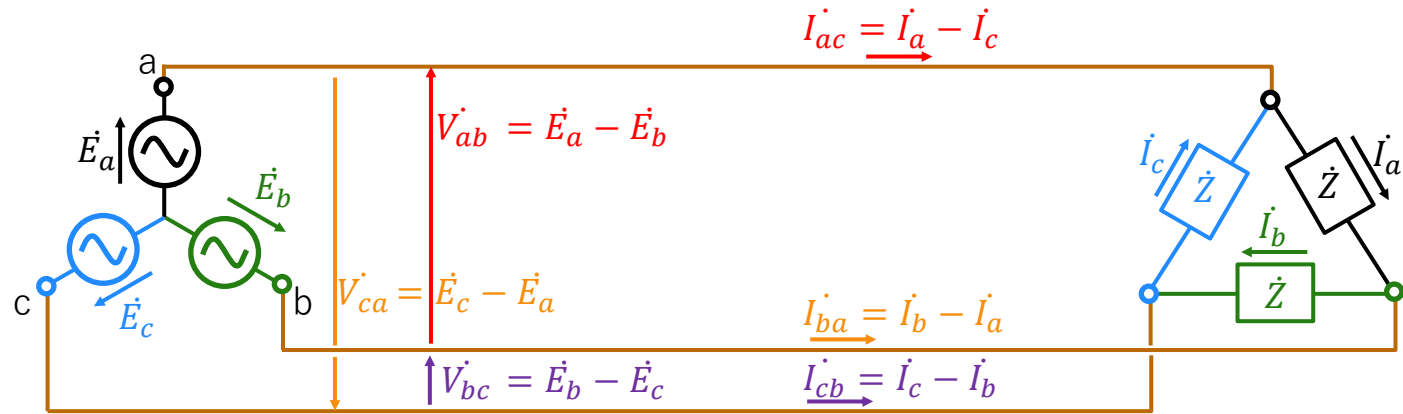

$$|V_{ab}| = |V_{bc}| = |V_{ca}| = V \text{ [V]}$$


$$|E_a| = |E_b| = |E_c| = E \text{ [V]}$$

$$E = \frac{V}{\sqrt{3}} \text{ [V]}$$

$$|I_{ac}| = |I_{ba}| = |I_{cb}| = I \text{ [A]}$$

$$|I_a| = |I_b| = |I_c| = \frac{I}{\sqrt{3}} \text{ [A]}$$

Δ → Y 等価変換

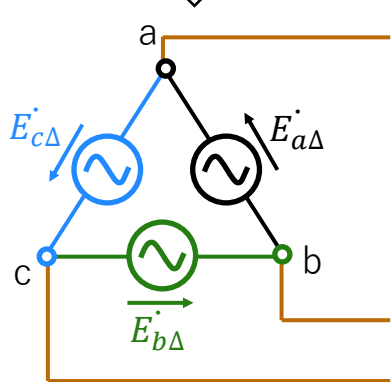

Δ 結線に変換した相電圧

$$\begin{cases} E_{a\Delta} = \sqrt{3}E \angle \frac{\pi}{6} = V \angle \frac{\pi}{6} \\ E_{b\Delta} = \sqrt{3}E \angle \left(-\frac{\pi}{2}\right) = V \angle \left(-\frac{\pi}{2}\right) \\ E_{c\Delta} = \sqrt{3}E \angle \left(-\frac{7\pi}{6}\right) = V \angle \left(-\frac{7\pi}{6}\right) \end{cases}$$


【a相等価単相回路】



有効電力[W] :  $P = |E_{a\Delta}| |I_a| \cos \theta = \frac{VI}{\sqrt{3}} \cos \theta$

三相分だと3倍なので  $P = \sqrt{3}VI \cos \theta$

三相交流 (11) 《Δ電源 - Y負荷 接続》

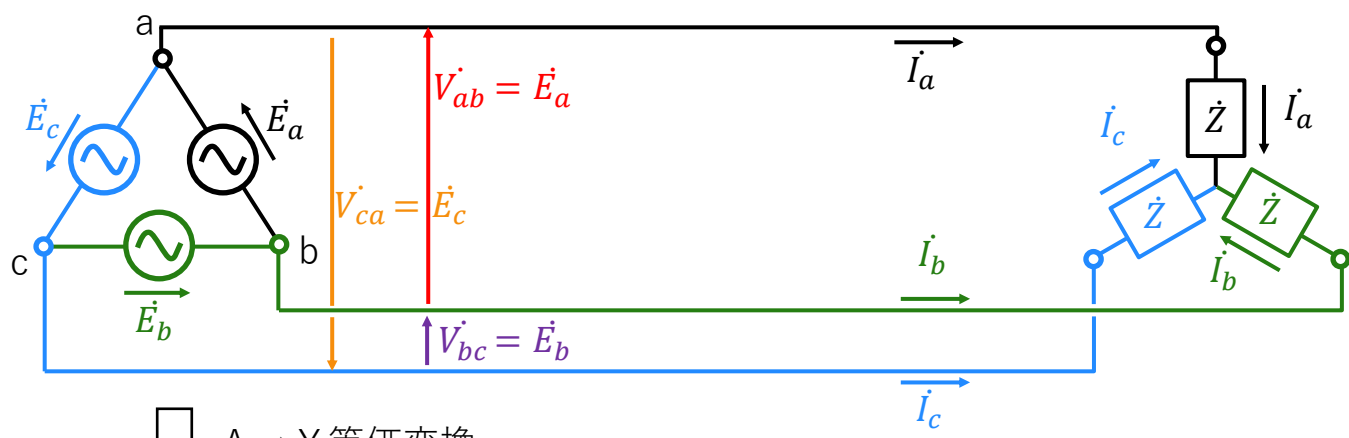


$$|V_{ab}| = |V_{bc}| = |V_{ca}| = V \text{ [V]}$$

$$|E_a| = |E_b| = |E_c| = E \text{ [V]}$$

$$E = V \text{ [V]}$$

$$|I_a| = |I_b| = |I_c| = I \text{ [A]}$$

Δ → Y 等価変換

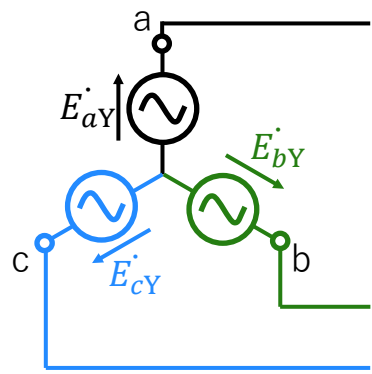

Y 結線に変換した相電圧

$$\begin{cases} E_{aY} = \frac{E}{\sqrt{3}} \angle \left(-\frac{\pi}{6}\right) = \frac{V}{\sqrt{3}} \angle \left(-\frac{\pi}{6}\right) \\ E_{bY} = \frac{E}{\sqrt{3}} \angle \left(-\frac{5\pi}{6}\right) = \frac{V}{\sqrt{3}} \angle \left(-\frac{5\pi}{6}\right) \\ E_{cY} = \frac{E}{\sqrt{3}} \angle \left(-\frac{3\pi}{2}\right) = \frac{V}{\sqrt{3}} \angle \left(-\frac{3\pi}{2}\right) \end{cases}$$

【a相等価単相回路】



有効電力[W] :  $P = |E_{aY}| |I_a| \cos \theta = \frac{VI}{\sqrt{3}} \cos \theta$

三相分だと3倍なので  $P = \sqrt{3}VI \cos \theta$