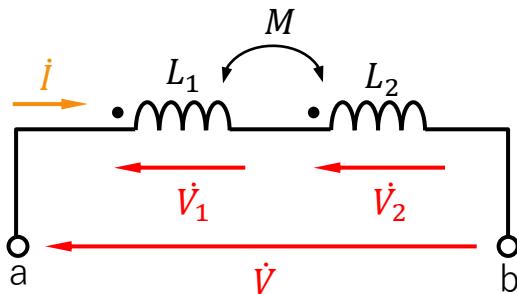


相互インダクタンス (5)

《相互インダクタンスを含む回路を、自己インダクタンスだけの回路へ変換》

自己インダクタンス $L_1, L_2 [\text{H}]$

相互インダクタンス $M [\text{H}]$





$$\dot{V}_1 = j\omega L_1 \dot{I} + j\omega M \dot{I}$$

$$\dot{V}_2 = j\omega L_2 \dot{I} + j\omega M \dot{I}$$

$$\begin{aligned}\dot{V} &= \dot{V}_1 + \dot{V}_2 \\ &= j\omega L_1 \dot{I} + j\omega L_2 \dot{I} + j\omega M \dot{I} + j\omega M \dot{I} \\ &= j\omega(L_1 + L_2 + 2M) \dot{I}\end{aligned}$$

等価変換

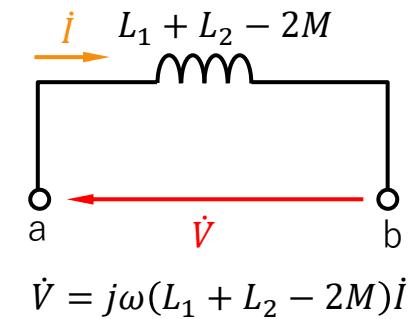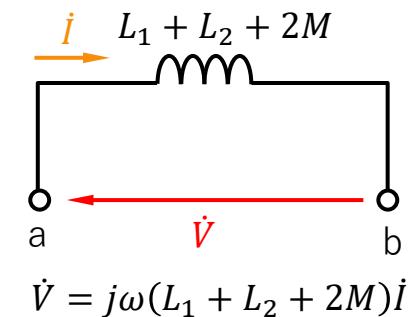


$$\dot{V}_1 = j\omega L_1 \dot{I} - j\omega M \dot{I}$$

$$\dot{V}_2 = j\omega L_2 \dot{I} - j\omega M \dot{I}$$

$$\begin{aligned}\dot{V} &= \dot{V}_1 + \dot{V}_2 \\ &= j\omega L_1 \dot{I} + j\omega L_2 \dot{I} - j\omega M \dot{I} - j\omega M \dot{I} \\ &= j\omega(L_1 + L_2 - 2M) \dot{I}\end{aligned}$$

等価変換

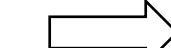


相互インダクタンス (6)

《V-Y変換：和動接続》

自己インダクタンス $L_1, L_2 [\text{H}]$


相互インダクタンス $M [\text{H}]$

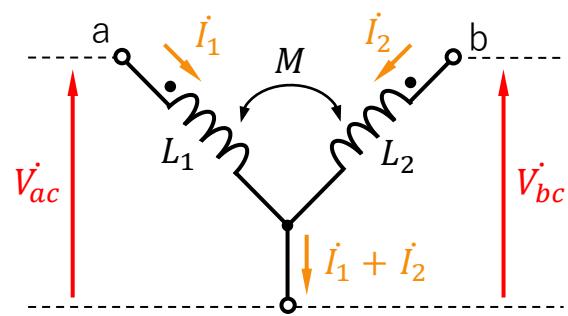

$$\begin{aligned} \dot{V}_{ac} &= j\omega L_1 \dot{I}_1 + j\omega M \dot{I}_2 = j\omega L_1 \dot{I}_1 + j\omega M \dot{I}_2 + \underline{j\omega M \dot{I}_1 - j\omega M \dot{I}_1} \\ &= j\omega(L_1 - M) \dot{I}_1 + j\omega M(\dot{I}_1 + \dot{I}_2) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \dot{V}_{bc} &= j\omega L_2 \dot{I}_2 + j\omega M \dot{I}_1 = j\omega L_2 \dot{I}_2 + j\omega M \dot{I}_1 + \underline{j\omega M \dot{I}_2 - j\omega M \dot{I}_2} \\ &= j\omega(L_2 - M) \dot{I}_2 + j\omega M(\dot{I}_1 + \dot{I}_2) \end{aligned}$$

等価変換
→

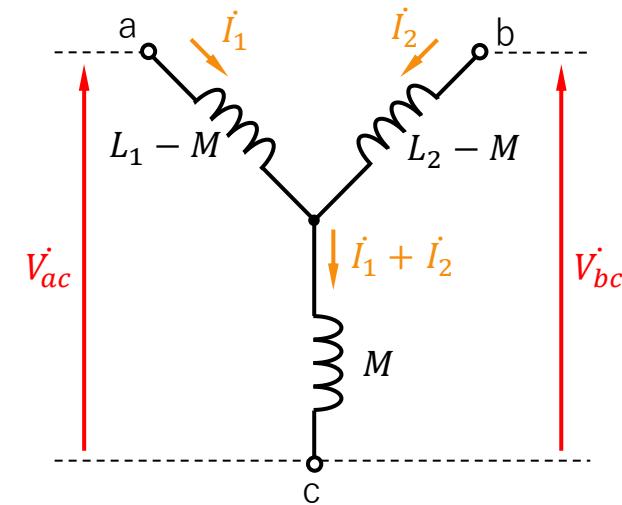

$$\dot{V}_{ac} = j\omega(L_1 - M) \dot{I}_1 + j\omega M(\dot{I}_1 + \dot{I}_2)$$


$$\dot{V}_{bc} = j\omega(L_2 - M) \dot{I}_2 + j\omega M(\dot{I}_1 + \dot{I}_2)$$

相互インダクタンス (7)

《V-Y変換：差動接続》

自己インダクタンス $L_1, L_2 [\text{H}]$


相互インダクタンス $M [\text{H}]$

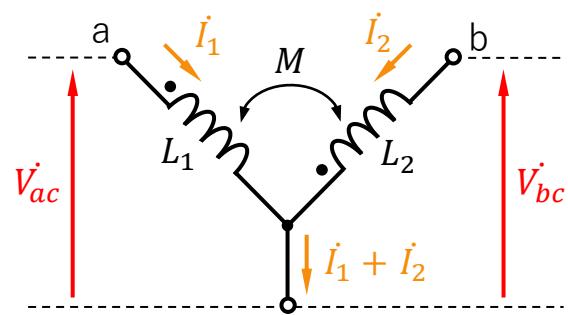

$$\begin{aligned} \dot{V}_{ac} &= j\omega L_1 \dot{I}_1 - j\omega M \dot{I}_2 = j\omega L_1 \dot{I}_1 - j\omega M \dot{I}_2 + \underline{j\omega M \dot{I}_1 - j\omega M \dot{I}_1} \\ &= j\omega(L_1 + M) \dot{I}_1 - j\omega M(\dot{I}_1 + \dot{I}_2) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \dot{V}_{bc} &= j\omega L_2 \dot{I}_2 - j\omega M \dot{I}_1 = j\omega L_2 \dot{I}_2 - j\omega M \dot{I}_1 + \underline{j\omega M \dot{I}_2 - j\omega M \dot{I}_2} \\ &= j\omega(L_2 + M) \dot{I}_2 - j\omega M(\dot{I}_1 + \dot{I}_2) \end{aligned}$$

等価変換
→

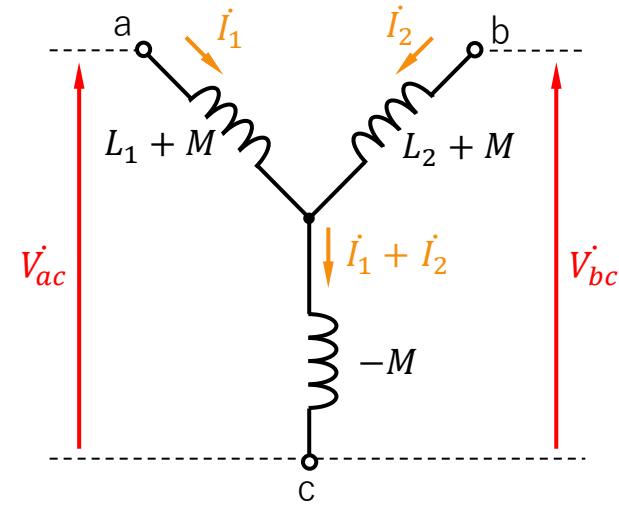

$$\dot{V}_{ac} = j\omega(L_1 + M) \dot{I}_1 - j\omega M(I_1 + I_2)$$

$$\dot{V}_{bc} = j\omega(L_2 + M) \dot{I}_2 - j\omega M(I_1 + I_2)$$

相互インダクタンス (8)

《変成器の等価変換》

自己インダクタンス L_1, L_2 [H]

相互インダクタンス M [H]

